

## **Tarea Ciencias aplicadas II 2ºFPBMV - Semana 20-24 abril**

Tiempo estimado de realización: **2h**

1.- Lee el punto 3 del tema: “Tipos de circuitos eléctricos”. Después mira el video <https://www.youtube.com/watch?v=1aPGR9RRwTg> y **copia en el cuaderno el esquema** con las diferencias entre la conexión en serie y paralelo.

2.- A continuación, **realiza en el cuaderno los ejercicios 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30** sobre los tipos de circuitos eléctricos.

3.- Para acabar, mira el video <https://www.youtube.com/watch?v=3qTq4ZgLI0g> y **escribe en el cuaderno un texto** indicando cuáles son los experimentos que se realizan en el vídeo y por qué ocurre lo que ocurre en cada uno.